



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گزارش فاز نهایی پروژه

درس طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر

استاد درس

دکتر صاحب الزمانی

نگارش

آرش حاجی صفی - ۹۶۳۱۰۱۹

مرداد ۱۳۹۹

گزارش طراحی:

کتابخانه pds_utils:

شامل تمامی توابع و ثابت‌هایی است که در طول طراحی ماژول‌ها از آن استفاده نموده‌ام.

تایپ mem برای پیاده‌سازی ماتریس‌ها استفاده می‌شود که ابعاد تعداد سطر و ستون را به صورت زیر به آن می‌دهیم و یک حافظه 2 بعدی با آن ابعاد با اندازه بردارهای Wبیتی در حافظه می‌سازد:

mem(<> integer range <>, integer range)

تابع getProduct دو ماتریس با شماره سطر و ستون می‌گیرد و حاصل ضرب سطر مورد نظر ماتریس اول را در ستون مشخص شده ماتریس دوم برمی‌گرداند.

تابع getMem یک mem با عناصر همگی صفر با ابعاد $n \times m$ برمی‌گرداند

توابع جمع، ضرب و تفریق روی ماتریس‌ها (mem) به صورت overload شده پیاده شده‌اند.

تابع dotMul یک بردار به صورت signed و یک ماتریس را می‌گیرد و بردار را در تک تک درایه‌های ماتریس ضرب می‌کند و ماتریس حاصل را برمی‌گرداند (برای ضرب عدد در ماتریس).

تابع copyMat یک ماتریس را عیناً برمی‌گرداند.

تابع transpose حاصل ترانپاده یک ماتریس را برمی‌گرداند.

تابع initA_with_A12 یک ماتریس با ابعاد ماتریس A از روی ماتریس A12 و X می‌سازد.

توابع readMat و writeMat برای خواندن ماتریس از روی فایل و نوشتن محتویات ماتریس در فایل برای test bench پیاده شده‌اند.

ماژول‌های 1، 2 و 3:


ماژول 1 ماتریس‌های A، B و X را به عنوان ورودی می‌گیرد و حاصل ماتریس F را در خروجی قرار می‌دهد. همچنین این ماتریس پارامترهای n و m را به صورت generic دریافت می‌کند.

ماژول 2 ماتریس‌های A و X را به عنوان ورودی می‌گیرد و حاصل ماتریس DA را در خروجی قرار می‌دهد. همچنین این ماتریس پارامترهای n و m را به صورت generic دریافت می‌کند.

ماژول 3 ماتریس DA را در ورودی می‌گیرد و حاصل ماتریس G را در خروجی قرار می‌دهد. همچنین این ماتریس پارامترهای n و m را به صورت generic دریافت می‌کند.


ماژول 4:

این ماژول دقیقاً پیاده‌سازی مسیر داده‌ی زیر است که محاسبات یک مرحله از الگوریتم را انجام می‌دهد:

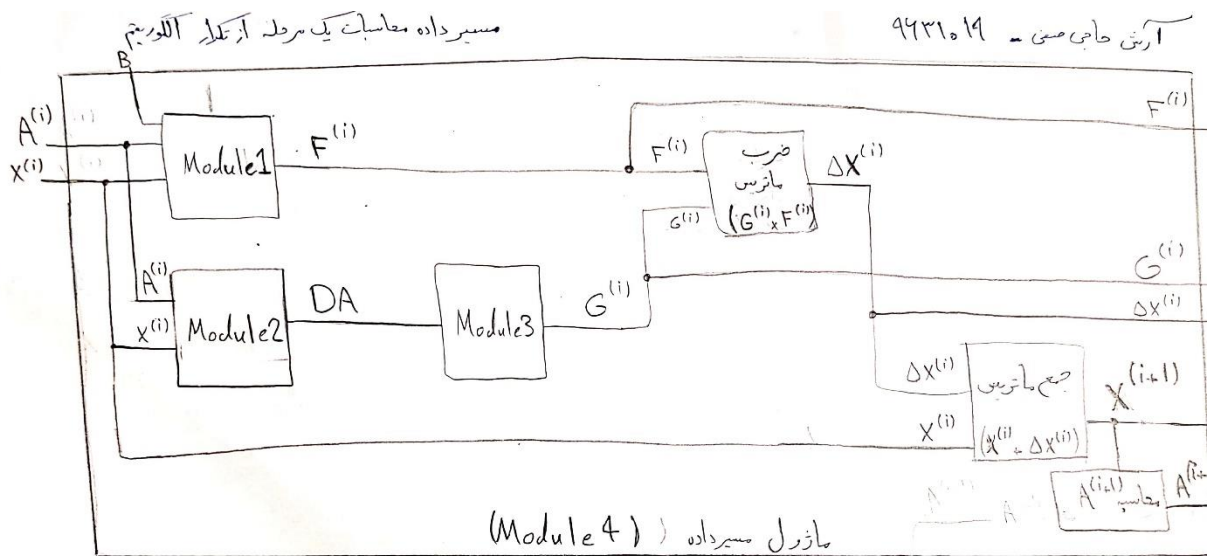

ماژول 5:

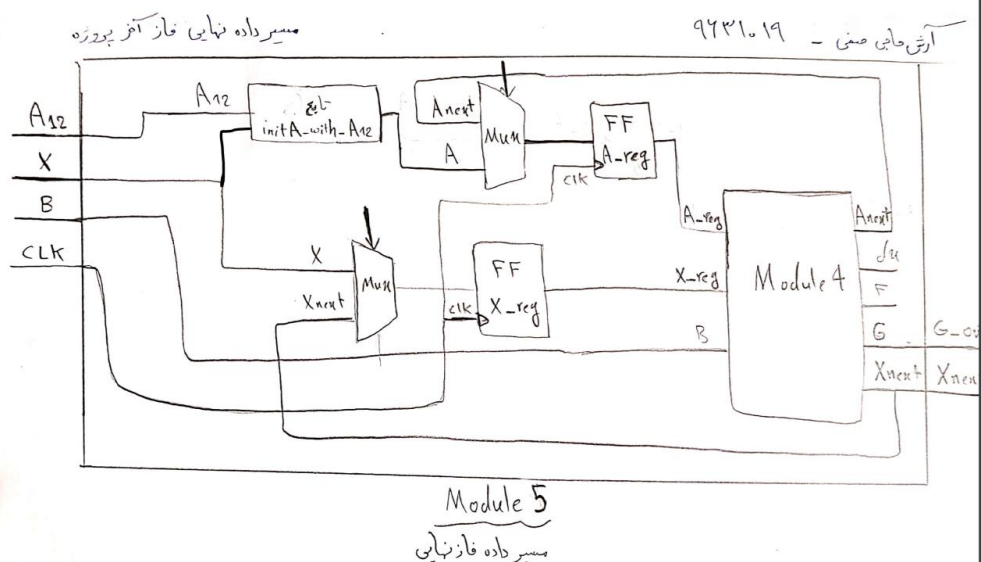ماژول نهایی ما است که مسیر داده نهایی و واحد کنترل را تشکیل می‌دهد. مسیر داده آن به صورت زیر است:



مسیر داده درونی Module 4 به صورت نمودار جدا رسم شده

به این صورت طراحی شده که در کلاک اول از روی ماتریس A_{12} و ماتریس X ، ماتریس اولیه A را می‌سازد. سپس با استفاده از A و X محاسبات مرحله اول را انجام می‌دهد. سپس در کلاک بعدی جای A اولیه از $A_{next} (A^1)$ و $X_{next} (X^1)$ که از ماژول 4 بدست می‌آیند به عنوان ورودی خود ماژول 4 (به کمک 2 تا رجیستر) استفاده می‌کند و به این ترتیب A و X مرحله بعدی بدست می‌آید. این کار را به همین صورت در لبه بالارونده کلاک تا زمانی انجام می‌دهد که قدر مطلق یکی از عناصر ΔX از عدد ثابت E بزرگتر باشد. وقتی این شرط نقض شود و قدر مطلق همگی عناصر ΔX از عدد ثابت E کوچکتر شود، آپدیت کردن A و X ورودی ماژول 4 متوقف می‌شود و در نتیجه A و X خروجی ماژول 4 جواب نهایی ما هستند و دیگر تغییر نمی‌کنند. نتیجه‌ی حاصل دقیقاً همان نتیجه‌ی حاصل از الگوریتم مورد نظر در صورت پروژه خواهد بود.

خروجی‌های تست بنچ 4 مرحله اول X و G به صورت فایل‌های $G.output.txt$ و $X.output.txt$ در فولدر پروژه قرار داده شده‌اند. این خروجی‌ها با توابع گفته شده در صفحه قبل به صورت اتوماتیک روی فایل نوشته شده‌اند.

مسیر داده نهایی هم به صورت $Final-Data-Path.pdf$ در فولدر پروژه قرار داده شده است.

نتایج هم در فایل $Results.csv$ قرار داده شده‌اند و هم در اینجا آنها را می‌آورم:

16 بیتی

Utilization

Post-Synthesis

Post-Implementation

Graph

Table

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	962	1221600	0.08
FF	112	2443200	0.01
DSP	165	2160	7.64
IO	1009	1200	84.08
BUFG	1	128	0.78

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): -49.242 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.062 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 2.150 ns
Total Negative Slack (TNS): -64825.384 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 1591	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 1609	Total Number of Endpoints: 1609	Total Number of Endpoints: 209

Timing constraints are not met.

Summary

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 217.546 W (Junction temp exceeded!)

Design Power Budget: Not Specified

Power Budget Margin: N/A

Junction Temperature: 125.0°C

Thermal Margin: -121.8°C (-133.8 W)


Effective θ_{JA} : 0.8°C/W

Power supplied to off-chip devices: 0 W

Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

 

$$F_{max} = 18435898.3813\text{Hz} = 18.43\text{Mhz}$$

پریود کلاک: 5 نانو ثانیه

32 بیت:

Utilization			
Post-Synthesis Post-Implementation			
Graph Table			
Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	5639	1221600	0.46
FF	224	2443200	0.01
DSP	495	2160	22.92
IO	2017	1200	168.08
BUFG	1	128	0.78

Summary

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 359.745 W (Junction temp exceeded!)

Design Power Budget: Not Specified

Power Budget Margin: N/A

Junction Temperature: 125.0°C


Thermal Margin: -240.6°C (-276.0 W)

Effective θ_{JA} : 0.8°C/W

Power supplied to off-chip devices: 0 W

Confidence level: Low

On-Chip Power

 

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): -54.098 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.009 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 2.150 ns
Total Negative Slack (TNS): -148606.981 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 3575	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 3575	Total Number of Endpoints: 3575	Total Number of Endpoints: 225

Timing constraints are not met.

$$F_{max} = 16921046.3975\text{Hz} = 16.92\text{Mhz}$$

پریود کلاک: 5 نانو ثانیه

8 بیتی:

Utilization

Post-Synthesis

Post-Implementation

Graph

Table

Resource	Estimation	Available	Utilization %
IO	448	1200	37.33

Power

Summary

On-Chip

Total On-Chip Power:

0.634 W

Junction Temperature:

25.5 °C

Thermal Margin:

59.5 °C (67.4 W)

Effective θ_{JA} :

0.8 °C/W

Power supplied to off-chip devices:

0 W

Confidence level:

High

Implemented Power Report

در مورد 8 بیتی اطلاعات توان و فرکانس و تعداد LUT و DSP را ابزار ارائه نمی‌دهد.

قابل توجه:

علت بالا بودن بسیار زیاد توان مصرفی درگاه‌های بسیار زیاد ورودی و خروجی (همانطور که در آخر ص 1 و ابتدای ص 2 توضیح داده شد) هستند که به دلیل زیبا و خوانا تر شدن کد و عدم **hard code** کردن مقادیر داخلی ماتریس‌ها، برای هر ماتریس یک درگاه قرار داده شده که در مجموع تعداد آنها خیلی زیاد می‌شود.